

триггер DD8.1 переходит в единичное состояние, разрешая работу коммутаторов дешифратора DD6, на одном из выходов (выв. 1, 5, 2, 4) которого появляет-

ся высокий уровень, а на другом (выв. 12, 14, 15, 11) — импульсы с частотой 2 Гц. В результате одно из четырех знакомест НГ1 — Н4 начинает мигать с ук-

занной частотой. С помощью кнопки SB1 изменяют состояние счетчика этого знакоместа (показания индикатора). "Активность" того или иного знакоместа

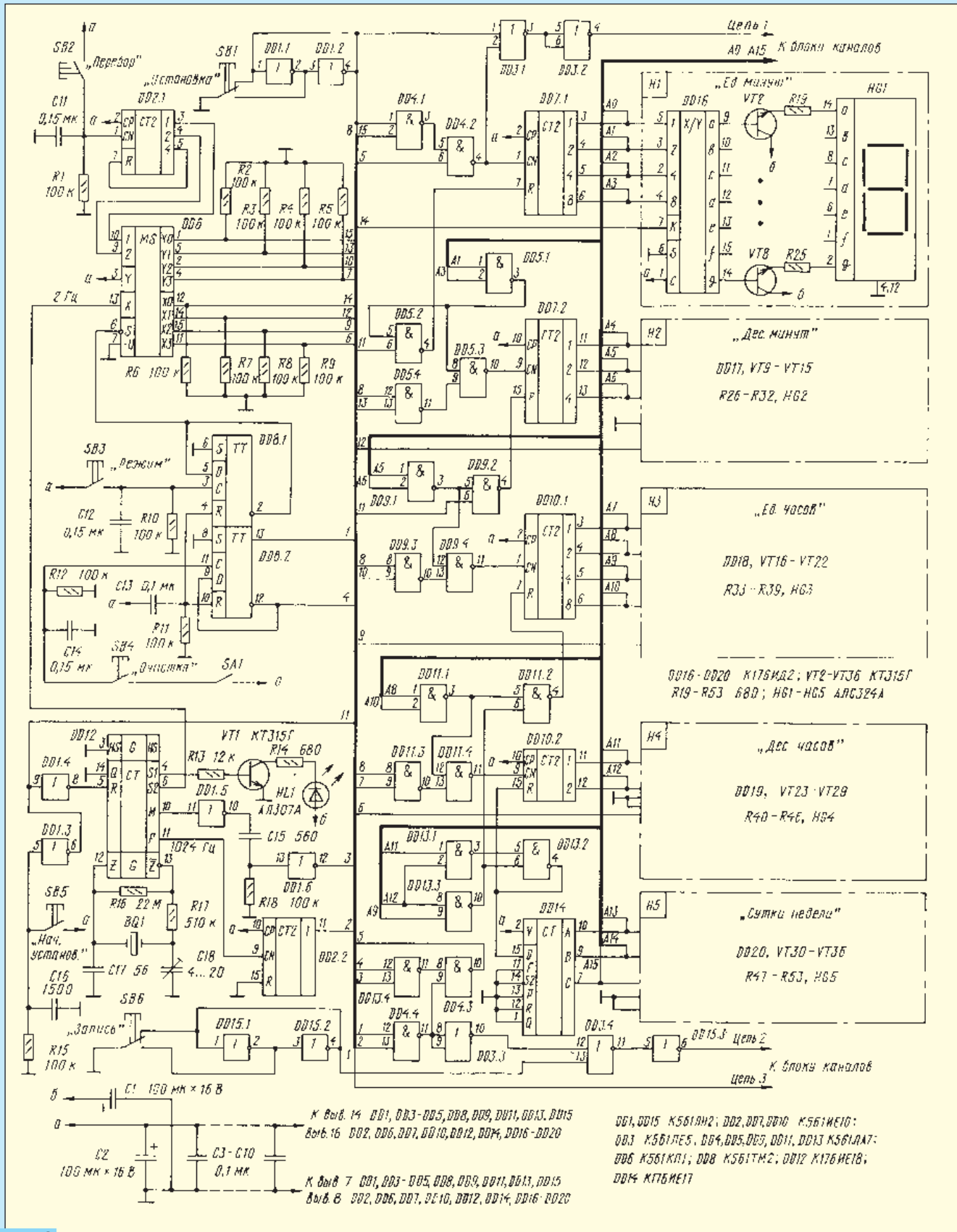


Рис. 2